

目 录

第一章 实验目的.....	1
第二章 实验任务与要求	2
2.1 实验任务	2
2.2 实验要求	2
第三章 实验结果.....	3
第四章 思考与讨论	7
4.1 课后问题	7
附 录	11

图 目 录

图 4.1 乘法器波形图	9
--------------------	---

表 目 录

第一章 实验目的

1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

第二章 实验任务与要求

2.1 实验任务

1. 学习并理解计算机中定点乘法器的多种实现算法的原理，重点掌握迭代乘法的实现算法。
2. 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验的乘法器建议采用迭代的方式实现，如果能力有余的，也可以采用其他效率更高的算法实现。本次实验要求实现的乘法为有符号乘法，因此需要注意计算机存储的有符号数都是补码的形式，设计方案传递进来的数也需是补码。
3. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
4. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
5. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块。外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示两个乘数和乘法结果，且需要利用触摸功能输入两个乘数。
6. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板子上进行演示。

2.2 实验要求

1. 做好预习：1) 掌握定点乘法的多种实现算法的原理；2) 确定定点乘法的输入输出端口设计；3) 在课前画好设计框图或实验原理图；4) 如果对 FPGA 板了解的话，可确定设计中与 FPGA 板上交互的接口，画出包含外围模块的整体设计框图，即补充完善图 3.1。
2. 实验实施：1) 确认定点乘法的设计框图的正确性；2) 编写 verilog 代码；3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；4) 完成调用定点乘法模块的外围模块的设计，并编写代码；5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。
3. 实验检查：1) 完成上板验证后，让指导老师或助教进行检查，进行现场演示，可对演示结果进行拍照作为实验报告结果一项的材料。
4. 实验报告的撰写：1) 实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。

第三章 实验结果

最终代码:

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module multiply(           // 乘法器
3      input      clk ,       // 时钟
4      input      mult_begin , // 乘法开始信号
5      input  [31:0] mult_op1 , // 乘法源操作数1
6      input  [31:0] mult_op2 , // 乘法源操作数2
7      output [63:0] product , // 乘积
8      output      overflow ,  // 溢出
9      output      mult_end    // 乘法结束信号
10 );
11
12 //乘法正在运算信号和结束信号
13 reg mult_valid;
14 assign mult_end = mult_valid & ~(!multiplier); //乘法结束信
    号：乘数全0
15 always @(posedge clk)
16 begin
17     if (!mult_begin || mult_end) //乘法未开始或者乘法结束
18     begin
19         mult_valid <= 1'b0; //乘法无效
20     end
21     else
22     begin
23         mult_valid <= 1'b1; //乘法有效
24     end
25 end
26
27 //两个源操作取绝对值，正数的绝对值为其本身，负数的绝对值为取
    反加1
28 wire      op1_sign;        //操作数1的符号位
```

```
29     wire      op2_sign;           //操作数2的符号位
30     wire [31:0] op1_absolute;     //操作数1的绝对值
31     wire [31:0] op2_absolute;     //操作数2的绝对值
32     assign op1_sign = mult_op1[31];
33     assign op2_sign = mult_op2[31];
34     assign op1_absolute = op1_sign ? (~mult_op1+1) : mult_op1;
35     assign op2_absolute = op2_sign ? (~mult_op2+1) : mult_op2;
36
37     //加载被乘数，运算时每次左移一位
38     reg [63:0] multiplicand;
39     always @ (posedge clk)
40     begin
41         if (mult_valid)
42             begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移一位
43                 multiplicand <= {multiplicand[62:0],1'b0};
44             end
45         else if (mult_begin)
46             begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数1的绝对值
47                 multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
48             end
49     end
50
51     //加载乘数，运算时每次右移一位
52     reg [31:0] multiplier;
53     always @ (posedge clk)
54     begin
55         if (mult_valid)
56             begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移一位
57                 multiplier <= {1'b0,multiplier[31:1]};
58             end
59         else if (mult_begin)
60             begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
61                 multiplier <= op2_absolute;
62             end
63     end
```

```
64
65 // 部分积：乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积
   为0
66 wire [63:0] partial_product;
67 assign partial_product = multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0
   ;
68
69 //累加器
70 reg [63:0] product_temp;
71 always @ (posedge clk)
72 begin
73     if (mult_valid)
74     begin
75         product_temp <= product_temp + partial_product;
76     end
77     else if (mult_begin)
78     begin
79         product_temp <= 64'd0; // 乘法开始，乘积清零
80     end
81 end
82
83 //乘法结果的符号位和乘法结果
84 reg product_sign;
85 always @ (posedge clk) // 乘积
86 begin
87     if (mult_valid)
88     begin
89         product_sign <= op1_sign ^ op2_sign;
90     end
91 end
92
93
94 // 若乘法结果为负数，则需要对结果取反+1
95 assign product = product_sign ? (~product_temp+1) :
   product_temp;
```



```
96
97    // 检测溢出
98    // 当乘法结果大于 $2^{31}-1$ 或小于 $-2^{31}$ 时，溢出
99    assign overflow = product > 64'h7fffffff || product < -64'
100        h80000000;
101    endmodule
```

第四章 思考与讨论

4.1 课后问题

1. 以 4 位二进制数 1010 和 0110 为源操作数 1 和源操作数 2，手工完成计算过程

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 \times 0110 \\
 \hline
 0000 \\
 1010 \\
 1010 \\
 + 0000 \\
 \hline
 0111100
 \end{array}$$

2. 判断乘法器的有效输入为有符号数还是无符号数？尝试更改为另一种有效输入方案
乘法器的有效输入为有符号数，因为乘法器的输入是有符号数，输出也是有符号数
更改为无符号数：

```

1 module multiply (
2     input          clk ,
3     input          mult_begin ,
4     input  [31:0] mult_op1 ,    // 改为无符号数
5     input  [31:0] mult_op2 ,    // 改为无符号数
6     output [63:0] product ,
7     output          mult_end
8 );
9
10    // 乘法正在运算信号和结束信号
11    reg mult_valid;
12    assign mult_end = mult_valid & ~(|multiplier);
13    always @(posedge clk) begin
14        if (!mult_begin || mult_end)
15            mult_valid <= 1'b0;
16        else
17            mult_valid <= 1'b1;

```

```
18     end
19
20     // 加载被乘数，运算时每次左移一位
21     reg [63:0] multiplicand;
22     always @ (posedge clk) begin
23         if (mult_valid)
24             multiplicand <= {multiplicand[62:0], 1'b0};
25         else if (mult_begin)
26             multiplicand <= {32'd0, mult_op1}; // 无需绝对值
           处理
27     end
28
29     // 加载乘数，运算时每次右移一位
30     reg [31:0] multiplier;
31     always @ (posedge clk) begin
32         if (mult_valid)
33             multiplier <= {1'b0, multiplier[31:1]};
34         else if (mult_begin)
35             multiplier <= mult_op2; // 无需绝对值处理
36     end
37
38     // 部分积
39     wire [63:0] partial_product;
40     assign partial_product = multiplier[0] ? multiplicand :
       64'd0;
41
42     // 累加器
43     reg [63:0] product_temp;
44     always @ (posedge clk) begin
45         if (mult_valid)
46             product_temp <= product_temp + partial_product;
47         else if (mult_begin)
48             product_temp <= 64'd0;
49     end
50
```

```

51     // 乘法结果
52     assign product = product_temp;
53
54 endmodule

```

3. 对仿真结果（波形图）进行注释

 


图 4.1 乘法器波形图

- (a) mult_begin 信号在第一个时钟上升沿变为 1，表示乘法开始
- (b) mult_end 信号在第四个时钟上升沿变为 1，表示乘法结束
- (c) mult_op1 和 mult_op2 在第一个时钟上升沿变为 7ffffff, 7ffffff
- (d) product 在第四个时钟上升沿变为 3ffffff00000001
- (e) overflow 为 1，表示溢出

4. 说明 mult_begin 信号最终由什么（实验箱）确定

根据代码中的逻辑，当 mult_begin 为高电平时，表示乘法操作应该开始。而 mult_begin 信号的状态受到外部时钟信号 clk 的影响，并且还受到其他输入信号 mult_op1 和 mult_op2 的状态的影响。只有当 mult_begin 为高电平且其他条件满足时，乘法操作才会开始。

5. 给出乘法器溢出标志位（按有符号数计算处理），提交代码

```

1     module multiply(           // 乘法器
2     input          clk ,       // 时钟
3     input          mult_begin , // 乘法开始信号
4     input  [31:0] mult_op1 ,    // 乘法源操作数1
5     input  [31:0] mult_op2 ,    // 乘法源操作数2
6     output [63:0] product ,     // 乘积
7     output          overflow ,  // 溢出
8     output          mult_end    // 乘法结束信号
9 );

```

```
10
11     // .....
12
13     // 当乘法结果大于 $2^{31}-1$ 或小于 $-2^{31}$ 时，溢出
14     assign overflow = product > 64'h7fffffff || product <
        -64'h80000000;
```

附 录

参考链接: https://github.com/zehua0417/ComputerOrganizationAndArchitecture_exp