

第一章 实验目的

1. 熟悉并掌握 MIPS 计算机中寄存器堆的原理和设计方法。
2. 初步了解 MIPS 指令结构和源操作数/目的操作数的概念。
3. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
4. 为后续设计 cpu 的实验打下基础

第二章 实验任务与要求

2.1 实验任务

1. 学习 MIPS 计算机中寄存器堆的设计及原理，如：有多少个寄存器，有无特殊设置的寄存器，mips 指令如何去索引寄存器的等。
2. 自行设计本次实验的方案，画出结构框图，详细标出输入输出端口，本次实验建议设计为异步读同步写的寄存器堆，即读寄存器不需要时钟控制，但写寄存器需时钟控制。
3. 本次实验建议寄存器堆设计为 1 个写端口和 2 个读端口，后续 CPU 实验用到的寄存器堆需要 1 个写端口和 2 个读端口。
4. 根据设计的实验方案，使用 verilog 编写相应代码。
5. 对编写的代码进行仿真，得到正确的波形图。
6. 将以上设计作为一个单独的模块，设计一个外围模块去调用该模块。外围模块中需调用封装好的 LCD 触摸屏模块，显示寄存器堆的读写端口地址和数据，最好能扫描出所有寄存器的值显示在 LCD 触摸屏上，并且需要利用触摸功能输入寄存器堆的读写地址和写数据。
7. 将编写的代码进行综合布局布线，并下载到实验箱中的 FPGA 板子上进行演示。

2.2 实验要求

1. 做好预习：1) 掌握寄存器堆的工作原理；2) 确定寄存器堆的输入输出端口设计；3) 在课前画好寄存器堆的设计框图或实验原理图；
2. 实验实施：1) 确认寄存器堆的设计框图的正确性；2) 编写 verilog 代码；3) 对该模块进行仿真，得出正确的波形，截图作为实验报告结果一项的材料；4) 完成调用寄存器堆模块的外围模块的设计，并编写代码；5) 对代码进行综合布局布线下载到实验箱里 FPGA 板上，进行上板验证。
3. 实验检查：1) 完成上板验证后，让指导老师或助教进行检查，进行现场演示，按照检查人员的要求，对特定寄存器读写，可对演示结果进行拍照作为实验报告结果一项的材料。
4. 实验报告的撰写：1) 实验结束后，需按照规定的格式完成实验报告的撰写。

第三章 实验结果

3.1 R-S 触发器

 


图 3.1 R-S 触发器

```

1  /**
2   * @brief R-S 触发器
3   * @param S 设置端 set
4   * @param R 重置端 reset
5   * @param Q 输出端
6   * @param Q_bar 输出端的反相
7   * 状态表:
8   *   R S | Q_n      Q_bar_n      描述
9   * 0 1 | 1        Q_bar_n-1    设置 Q 为 1
10  * 1 0 | Q_n-1     1           设置 Q_bar 为 1
11  * 1 1 | Q_n-1     Q_bar_n-1    保持前状态
12  * 0 0 | 1        1           非法状态 (禁止)
13  */
14 module rs_nand_latch(R, S, Q);
15     input R, S;
16     output Q;
17
18     wire Q_bar;
19
20     nand n1(Q, S, Q_bar);
21     nand n2(Q_bar, R, Q);
22
23 endmodule // r-s_nand_latch

```

 


图 3.2 rs 触发器 elaborate design

3.2 D 触发器

 
A gated D latch based on an \overline{SR} NAND latch

图 3.3 D 触发器

```

1  /**
2   * @brief D 触发器
3   * @param D 数据端 data
4   * @param E 使能端 enable
5   * @param Q 输出端
6   * @param Q_bar 输出端的反相
7   * 状态表:
8       * E    D    | Q_n      Q_bar_n    描述
9       * 0    X    | Q_n-1    Q_bar_n-1    保持前状态
10      * 1    0    | 0        1        重置 Q
11      * 1    1    | 1        0        设置 Q
12  */
13 module d_latch(D, E, Q);
14     input D, E;
15     output Q;
16
17     wire wire_1, wire_2;
18
19     nand n1(wire_1, D, E);
20     nand n2(wire_2, E, wire_1);

```

```

21
22     rs_nand_latch r_s_nand_latch_1(wire_2, wire_1, Q);
23 endmodule // d_latch

```

3.3 D 触发器

 


图 3.4 D 触发器 elaborate design

3.4 寄存器

```

1  /**
2   * @brief 32位寄存器
3   */
4  module register_32bit(D, E, Q);
5      input [31:0] D;    // 32-bit data input
6      input E;          // Enable signal (common for all latches)
7      output [31:0] Q;  // 32-bit data output
8
9      // Instantiate 32 D latches, one for each bit
10     // d_latch latches[31:0] (
11     //     .D(D),
12     //     .E(E),
13     //     .Q(Q)
14     // );
15     genvar i;
16     generate
17         for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin: gen_for
18             d_latch latch(
19                 .D(D[i]),
20                 .E(E),
21                 .Q(Q[i])
22             );
23         end
24     endgenerate

```

25

 
26 `endmodule // register_32bit`

图 3.5 32 位寄存器 elaborated design

3.5 32 位寄存器

3.6 寄存器堆

```

1 module regfile(clk, rst, we, waddr, wdata, raddr1, rdata1, raddr2,
  rdata2, test_addr, test_data);
2     input clk;                // 时钟信号 clock
3     input rst;                // 复位信号 reset
4     input we;                 // 写使能信号 write enable
5     input [4:0] waddr;        // 写地址 write address
6     input [31:0] wdata;       // 写数据 write data
7     input [4:0] raddr1;       // 读地址1 read address 1
8     input [4:0] raddr2;       // 读地址2 read address 2
9     input [4:0] test_addr;    // 测试地址 test address
10    output [31:0] rdata1;      // 读数据1 read data 1
11    output [31:0] rdata2;      // 读数据2 read data 2
12    output [31:0] test_data;   // 测试数据 test data
13
14

```

```
15     reg enable[31:0];
16     wire [31:0] reg_outputs[31:0];
17
18     integer i;
19     always @(posedge clk) begin // 时钟上升沿触发
20         // 复位时，将所有寄存器的使能信号置0
21         if (rst) begin
22             for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
23                 enable[i] <= 0; // 非阻塞赋值
24             end
25         end else begin
26             // we为1且地址等于waddr时，使能信号为1
27             for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
28                 if (we && i == waddr) begin
29                     enable[i] <= 1;
30                 end else begin
31                     enable[i] <= 0;
32                 end
33             end
34         end
35     end
36
37     // 32个32位寄存器
38     genvar j;
39     generate
40         for (j = 0; j < 32; j = j + 1) begin : regs
41             register_32bit register_inst (
42                 .D(wdata),
43                 .E(enable[j]),
44                 .Q(reg_outputs[j])
45             );
46         end
47     endgenerate
48
49     // 读数据
50     assign rdata1 = reg_outputs[raddr1];
51     assign rdata2 = reg_outputs[raddr2];
```

```
52
53 // 测试数据，读出寄存器的值显示在触摸屏上
54 assign test_data = reg_outputs[test_addr];
55
56 endmodule //regfile
```

3.7 tb

```
1 module tb_regfile;
2
3 // Inputs
4 reg clk;
5 reg rst;
6 reg we;
7 reg [4:0] waddr;
8 reg [31:0] wdata;
9 reg [4:0] raddr1;
10 reg [4:0] raddr2;
11
12 // Outputs
13 wire [31:0] rdata1;
14 wire [31:0] rdata2;
15
16 // Instantiate the regfile module
17 regfile uut (
18     .clk(clk),
19     .rst(rst),
20     .we(we),
21     .waddr(waddr),
22     .wdata(wdata),
23     .raddr1(raddr1),
24     .rdata1(rdata1),
25     .raddr2(raddr2),
26     .rdata2(rdata2)
27 );
28
29 // 生成时钟信号
```



```
30     initial begin
31         clk = 0;
32         forever #5 clk = !clk; // Generate a clock with 10 ns
33             period
34     end
35
36     // Test cases
37     initial begin
38         // Initialize Inputs
39         rst = 1; we = 0; waddr = 0; wdata = 0; raddr1 = 0; raddr2 =
40             0;
41
42         // Apply reset
43         #20 rst = 0; // 释放复位信号，确保至少两个时钟周期内的状态
44
45         // Wait for reset to propagate
46         #10;
47
48         // Case 1: 读写同一地址
49         we = 1; waddr = 5; wdata = 32'hAAAA_BBBB;
50         #10; // Wait a clock cycle for write to complete
51         we = 0; raddr1 = 5; raddr2 = 5;
52         #10; // Wait a clock cycle to read the data
53
54         // Case 2: 读写不同地址
55         #10; we = 1; waddr = 15; wdata = 32'h1234_5678;
56         #10; we = 0; raddr1 = 15; raddr2 = 5; // Read new data and
57             previous data
58
59         // Case 3: 不写入数据是否保持不变
60         #20; raddr1 = 15; raddr2 = 5;
61
62         #10 $finish;
63     end
64 endmodule // tb_regfile
```

3.8 仿真结果

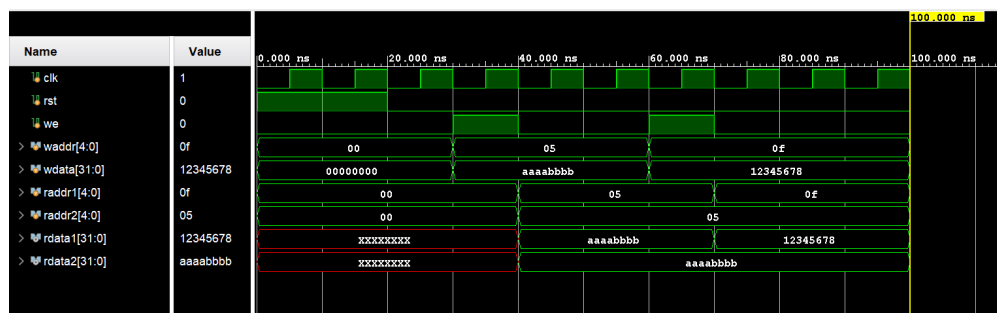


图 3.6 仿真结果

30ns - 40ns: 将 write enable(we) 置为 1, 在 waddr(05) 寄存器写入 wdata(aaaabbbb)

40ns - 60ns: 两个读数据口 raddr1, raddr2 同时置为 05, rdata1, rdata2 成功读取数据 aaaabbbb

60ns - 70ns: 将 we 置为 1, 在 waddr(0f) 寄存器中写入 wdata(12345678)

70ns - 100ns: 两个读数据口 raddr1, raddr2 一个置为 0f, 一个置为 05, rdata1, rdata2 成功分别读取数据 12345678 和 aaaabbbb

附 录

参考链接: https://github.com/zehua0417/ComputerOrganizationAndArchitecture_exp

⑤ 83